



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

**Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la
Producción**

PRACTICA #5

Desafío

Fecha: 14/06/2021

Oscar Andres Guapi Mora
oguapi@espol.edu.ec

Conectar una botonera, donde por cada pulsación se escriba un nuevo valor en un nuevo espacio de memoria de la EEPROM

Diagrama



